

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Используемые сокращения</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Постановка задачи</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Интерфейс устройства</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Формат данных</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Назначение контактов</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Математическое обоснование алгоритмов</b>	<b>9</b>
7.1	Деление двух целых чисел в дополнительном коде . . . . .	9
7.2	Сложение чисел в экспоненциальной форме . . . . .	10
<b>8</b>	<b>Блок-схемы алгоритмов</b>	<b>13</b>
8.1	Деление двух целых чисел в дополнительном коде . . . . .	13
8.2	Сложение чисел в экспоненциальной форме . . . . .	13
<b>9</b>	<b>Описание микрокоманд</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Функциональная схема операционного автомата</b>	<b>15</b>
10.1	Деление двух целых чисел в дополнительном коде . . . . .	15
10.2	Сложение чисел в экспоненциальной форме . . . . .	16
<b>11</b>	<b>Типовые примеры</b>	<b>17</b>
<b>12</b>	<b>Управляющий автомат</b>	<b>18</b>
<b>13</b>	<b>Заполнение памяти</b>	<b>20</b>
<b>14</b>	<b>Заключение</b>	<b>20</b>
	<b>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК</b>	<b>21</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А</b>	<b>22</b>

## Список иллюстративного материала

Рисунок 1	Интерфейс устройства . . . . .	7
Рисунок 2	Композиция УА и ОА . . . . .	8
Рисунок 3	Число в формате одинарной точности . . . . .	8
Рисунок 4	Деление чисел. Операционный автомат . . . . .	16
Рисунок 5	УА с регулярной адресацией . . . . .	18
Рисунок 6	Алгоритм деления чисел . . . . .	22
Рисунок 7	Алгоритм суммирования чисел в доп. коде . . . . .	23
Рисунок 8	Блок-схема работы автомата. Часть 1 . . . . .	24
Рисунок 9	Блок-схема работы автомата. Часть 2 . . . . .	25
Рисунок 10	Сложение чисел. Операционный автомат . . . . .	25
Рисунок 11	Блок-схема работы автомата. Часть 3 . . . . .	26
Рисунок 12	Блок-схема работы автомата. Часть 4 . . . . .	27

## Список таблиц

1	Входы устройства . . . . .	9
2	Выходы устройства . . . . .	9
3	Коррекция результата . . . . .	10
4	Нормализация результата . . . . .	12
5	Деление чисел. Операнды . . . . .	13
6	Суммирование чисел. Операнды . . . . .	13
7	Смысловая таблица микрокоманд . . . . .	14
8	Деление чисел. Осведомительные сигналы (признаки) . . . . .	15
9	Регистры операционного автомата . . . . .	15
10	Регистры операционного автомата . . . . .	16
11	Сложение чисел в экспоненциальной форме. Осведомительные сигналы (признаки) . . . . .	17
12	Пример деления целых чисел в доп. коде . . . . .	17
13	Пример вычисления суммы двух чисел в экспоненциальном формате . . . . .	18
14	Управляющий автомат. Анализируемые сигналы . . . . .	19
15	Таблица заполнения памяти управляющего автомата . . . . .	28



# 1 Введение

Целью данной курсовой работы является овладение навыками проектирования синхронных конечных автоматов, применение теоретических знаний, полученных в ходе обучения, на практике.

В качестве задания к курсовой работе было предложено создание и проектирование вычислительного устройства, выполняющего арифметические операции сложения и деления чисел, представленных в дополнительном формате и формате с плавающей точкой.

## 2 Используемые сокращения

ПЗ — плавающая запятая

УА — управляющий автомат

ОА — операционный автомат

IEEE — (*англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers*) институт инженеров электротехники и электроники

ПЗУ — Постоянное запоминающее устройство (*англ. ROM — Read-only Memory*)

DI — Входная шина данных

DO — Выходная шина данных

COP — Код операции

RI — Сигнал готовности данных

RO — Выходной сигнал готовности

OW — Сигнал переполнения разрядной сетки

COMP — компаратор

СТ — счетчик

MX — мультиплексор

RG — регистр

SM — сумматор

### 3 Постановка задачи

Разработать вычислительное устройство, состоящее из двух взаимосвязанных частей — операционного и управляющего автоматов, и выполняющее следующие операции:

1. Деление двух целых чисел в дополнительном коде;
2. Сложение чисел, представленных в экспоненциальном формате.

Операнды представлены в виде 32-х двоичных разрядов. Управляющий автомат реализовать по схеме с регулярной адресацией в последовательном варианте.

### 4 Интерфейс устройства

Приведем интерфейс разрабатываемого вычислительного устройства, обрабатывающий и формирующий на выходе 32-х разрядные числа (см. рис. 1). Представим устройство в виде композиции управляющего авто-

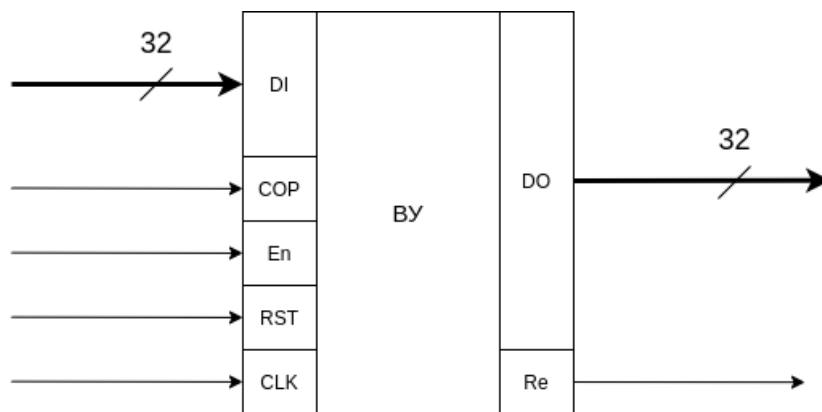


Рис. 1: Интерфейс устройства

мата (УА) и операционного автомата (ОА) — рис. 2.

### 5 Формат данных

Данное вычислительное устройство оперирует с 32-х разрядными двоичными числами. От корректности их представления в конечном итоге зависит корректность производимых вычислений, поэтому соблюдение

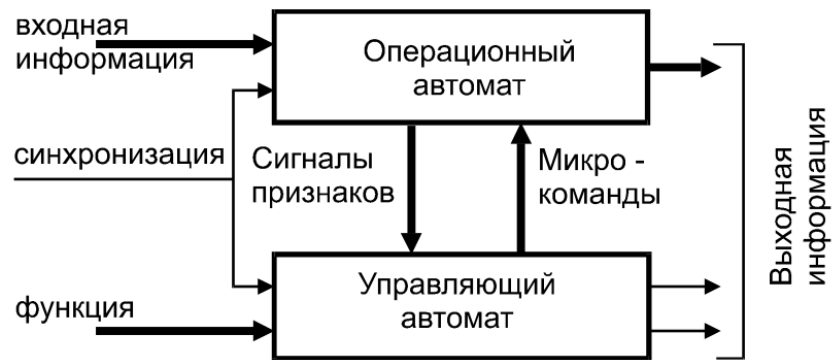


Рис. 2: Композиция УА и ОА

 


Рис. 3: Число в формате одинарной точности

формата ввода/вывода критически важно при разработке вычислительного устройства.

Уточним принцип распознавания двоичных чисел, воспринимаемых вычислительным устройством.

При выборе первой операции (деления двух целых чисел) будем использовать дополнительный код. Число будет представлено в виде 32-х разрядного двоичного числа.

При выборе второй операции (сложения двух чисел) будем использовать стандарт IEEE 754, описывающий формат представления числа с плавающей точкой. Операнды представим в формате одинарной точности (binary32) (рис. 3). В этом формате под мантиссу числа отводится 24 разряда, а под экспоненту — 8 разрядов. При чем один разряд отдан под знак. Смещение экспоненты в данном случае  $2^7 - 1 = 127$ . Минимальное и максимальное значение мантиссы, соответственно,  $E_{min} = -126$   $E_{max} = 127$ .

## 6 Назначение контактов

Приведем назначение контактов разрабатываемого устройства согласно условному графическому обозначению интерфейса, приведенному в разделе 4 (см. таблицы 1 и 2).

<b>Вход</b>	<b>Назначение</b>
DI	Входная 32-х разрядная шина данных
COP	Код операции
En	Разрешающий сигнал
RST	Аппаратный сброс
CLK	Синхронизирующий сигнал

Таблица 1: Входы устройства

<b>Выход</b>	<b>Назначение</b>
DO	Выходная 32-х разрядная шина данных
Re	Сигнал готовности результата

Таблица 2: Выходы устройства

## 7 Математическое обоснование алгоритмов

### 7.1 Деление двух целых чисел в дополнительном коде

Для деления двух целых чисел представленных в двоичном дополнительном коде реализуем алгоритм деления без восстановления остатка. Данный способ деления, в отличие от алгоритма с восстановлением остатка, является оптимальным по суммарному времени, так как обработка очередного разряда результата осуществляется за один такт, ведь не нужно выполнять сложение для восстановления частичного остатка.

Опишем алгоритм деления следующим образом:

1. Исходное значение частичного остатка полагается равным старшим разрядам делимого — если делимое отрицательное, то все биты регистра частичного остатка устанавливаем в «1», если делимое положительное, то все биты регистра частичного остатка устанавливаем в «0»;
2. Частичный остаток удваивается путем сдвига на один разряд влево. При этом в освобождающийся при сдвиге младший разряд заносится очередная цифра делимого.
3. Анализируем знаки остатка и делителя — в случае, если их знаки одинаковые, то выполняем вычитание делителя из остатка (прибавляем противоположное число), полученного на данном этапе. Иначе же прибавляем значение делителя к значению остатка

- Анализируем значение остатка после выполнения арифметических действий — заносим в частное инвертированный знак остатка, вычисленного на данном этапе, вместе с этим сдвигая его влево.
- Повторяем пункты 1-4 до тех пор, пока не будут сдвинуты все разряды делимого.

Стоит отметить, что для формирования правильного выходного результата после выполнения вышеперечисленных пунктов необходимо выполнить коррекцию значений частного и остатка в зависимости от знаков операндов. Для каждой комбинации знаков делимого и делителя реализована отдельная операция коррекции. См таблицу 3.

Комбинация	Коррекция
$A \geq 0, B > 0$	Коррекция не требуется
$A \geq 0, B < 0$	Изменить знак частного, остаток должен быть положительным
$A < 0, B > 0$	Результат верен, если остаток = 0. Иначе прибавить к отрицательному частному единицу. Остаток должен быть отрицательным
$A < 0, B < 0$	Перед делением изменить знак делимого. Остаток должен быть отрицательными.

Таблица 3: Коррекция результата

## 7.2 Сложение чисел в экспоненциальной форме

В арифметике с плавающей запятой сложение и вычитание — более сложные операции, чем умножение и деление. Обусловлено это необходимостью выравнивания порядков операндов. Алгоритм сложения и вычитания включает в себя следующие основные фазы:

- Определение операнда, имеющего меньший порядок, и сдвиг его мантиссы вправо на число разрядов, равное разности порядков операндов;
- Приравнивание порядка результата большему из порядков операндов;
- Сложение или вычитание мантисс и определение знака результата;
- Проверку на переполнение;



С начала производится проверка с целью выяснения, не равен ли нулю один из операндов. Если это имеет место, в качестве результата сразу берется другой операнд.

В следующей фазе осуществляется выравнивание порядков обоих операндов. Для пояснения рассмотрим например сложения десятичных чисел с плавающей запятой:  $123 \cdot 10^0 + 456 \cdot 10^{-2}$

Очевидно, что непосредственное сложение мантисс недопустимо, поскольку цифры мантисс, имеющие одинаковый вес, должны располагаться в эквивалентных позициях. Так, цифра 4 во втором числе должна суммироваться с цифрой 3 в первом. Этого можно добиться, если записать второе число так, чтобы порядки обоих чисел были равны:

$$123 \cdot 10^0 + 456 \cdot 10^{-2} = 123 \cdot 10^0 + 4,56 \cdot 10^0 = 127,56 \cdot 10^0$$

Выравнивания порядков можно достичь сдвигом мантиссы меньшего из чисел вправо, с одновременным увеличением порядка этого числа, либо сдвигом мантиссы большего из чисел влево и уменьшением его порядка. Оба варианта сопряжены с потерей цифр мантиссы, но выгоднее сдвигать *меньшее* из чисел, так как при этом теряются младшие разряды мантиссы.

Таким образом, выравнивание порядков операндов реализуется путем сдвига мантиссы меньшего из чисел на один разряд вправо с одновременным увеличением порядка этого числа на единицу. Действия повторяются до совпадения порядков. Если в процессе сдвига мантисса обращается в 0, то в качестве результата операции берется другой операнд.

Следующая фаза — сложение мантисс с учетом их знаков, что при одинаковых знаках мантисс может привести к переполнению. В последнем случае мантисса результата сдвигается вправо на один разряд, а порядок результата увеличивается на единицу. Это, в свою очередь, чревато переполнением поля порядка. Тогда операция прекращается и формируется *признак переполнения*, сопровождаемый соответствующим предупреждением (обычно в виде сигнала прерывания).

В отличие от целочисленной арифметики, в операциях с ПЗ сложение и вычитание производятся приближенно, так как при выравнивании по-

рядков происходит потеря младших разрядов одного из слагаемых. В этом случае погрешность всегда отрицательна и может доходить до единицы младшего разряда. При выполнении операции сложения предполагается, что числа, переданные на вход находятся в нормализованном виде, то есть имеют вид, представленный на сноске 1.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &\leq |M| < 1 \\ M &= 0.1XXXX \\ M &= 1.0XXXX \\ M &= 1.00000 \end{aligned} \tag{1}$$

Результат суммы также нормализуется в соответствии с данными правилами. Числа, представленные в ином виде считаются ненормализованными и не обрабатываются цифровым устройством.

Стоит отметить, что для формирования правильного выходного результата необходимо выполнить нормализацию значений суммы в зависимости от вида операндов. Для каждой комбинации операндов реализована отдельная операция нормализации. См таблицу 4.

Комбинация	Коррекция
$ m_a \pm m_b  \geq 1$	Мантисса не нормализована. Сдвинуть регистр мантиссы вправо, загрузить сигнал переноса сумматора. Увеличить порядок результата на 1. При этом может произойти переполнение счетчика в большую сторону
$\frac{1}{2} \leq  m_a \pm m_b  < 1$	Нормализация результата не требуется
$ m_a \pm m_b  < \frac{1}{2}$	Мантисса не нормализована. Сдвигая мантиссу влево, уменьшать порядок, при этом может произойти переполнение порядка в отрицательную сторону

Таблица 4: Нормализация результата

## 8 Блок-схемы алгоритмов

### 8.1 Деление двух целых чисел в дополнительном коде

Введем обозначения операндов, используемых в данной операции (см. таблицу 5):

Обозначение	Назначение
A	Делимое в доп. коде
B	Делитель в доп. коде
RES	Частное от деления
REM	Остаток от деления

Таблица 5: Деление чисел. Операнды

Опишем алгоритм выполнения деления с помощью блок схемы. См. рис. 6 в Приложении А.

### 8.2 Сложение чисел в экспоненциальной форме

Введем обозначения операндов, используемых в данной операции (см. таблицу 6):

Обозначение	Назначение
Pa	Порядок первого операнда
Pb	Порядок второго операнда
Ma	Мантисса первого операнда
Ma	Мантисса второго операнда
dP	Разность порядков операндов

Таблица 6: Суммирование чисел. Операнды

Опишем алгоритм выполнения суммы с помощью блок схемы. См. рис. 7. в Приложении А.

## 9 Описание микрокоманд

Приведем смысловую таблицу микрокоманд, в которой поясним, какие изменения происходят на каждом этапе. См. таблицу 7.

A	N	Назначение микрокоманды
0	m0	Начальное состояние
1	m01	Служебное псевдосостояние
2	m02	Служебное псевдосостояние
3	m03	Служебное псевдосостояние
4	m1	Загрузка первого числа с входной шины данных
5	m04	Служебное псевдосостояние
6	m2	Загрузка второго числа с входной шины данных
7	m3	Начальная инициализация
8	m05	Служебное псевдосостояние
9	m4	Сдвиг RG_REM, RG_A влево
10	m5	Вычисление текущего значения частичного остатка
11	m6	Вычисление текущего значения частичного остатка
12	m06	Служебное псевдосостояние
13	m07	Служебное псевдосостояние
14	m7	Коррекция результата
15	m09	Служебное псевдосостояние
16	m8	Коррекция результата
17	m08	Служебное псевдосостояние
18	m9	Коррекция результата
19	m10	Ошибка «Деление на ноль»
20	m020	Служебное псевдосостояние
21	m20	Загрузка первого числа с входной шины данных (эксп. форма)
22	m021	Служебное псевдосостояние
23	m21	Загрузка второго числа с входной шины данных (эксп. Форма)
24	m022	Служебное псевдосостояние
25	m023	Служебное псевдосостояние
26	m024	Служебное псевдосостояние
27	m22	Смена операндов местами
28	m23	Нахождение разности порядков
29	m025	Служебное псевдосостояние
30	m24	Смена операндов местами
31	m25	Выравнивание порядков RG_Pa, сдвиг вправо REG_Ma, увеличение счетчика CT_Pa
32	m26	Загрузка значения суммы операндов
33	m27	Обработка переполнения мантиссы
34	m026	Служебное псевдосостояние
35	m28	Сдвиг RG_Ma влево, декремент счетчика CT_Pa
36	m30	Ошибка «Переполнение»
37	m29	Вывод значения на шину данных
38	m31	Ошибка «Деление на ноль»
39	m32	Вывод значения на шину данных
40	m33	Вывод значения на шину данных
41	m34	Вывод значения на шину данных

Таблица 7: Смысловая таблица микрокоманд

## 10 Функциональная схема операционного автомата

### 10.1 Деление двух целых чисел в дополнительном коде

Укажем необходимые признаки, которые впоследствии будут вырабатываться управляющим автоматом в ходе выполнения первой операции. См. таблицу 8.

Признак	Назначение
$S$	Хранит адрес следующей операции
$H$	Адресный вход мультиплексора
$R0$	Сигнализирует об окончании операции деления
$ER$	Сигнализирует об ошибке ввода – делитель равен нулю
$L_{RG_A}$	Загрузка в регистр $RG_A$
$L_{RG_B}$	Загрузка в регистр $RG_B$
$L_{RG_{REM}}$	Загрузка в регистр $RG_{REM}$
$CLR$	Асинхронный сброс всех элементов
$CT$	Счет. Декремент счетчика, если $L_{CT} == 1$
$L_{CT}$	Загрузка счетчика
$SHFT$	Левый сдвиг в регистрах $RG_A$ и $RG_{RES}$
$e$	Управляющий сигнал для счетчика. Если $e = 1$ , следует выполнить загрузку, а если $e = 0$ – инкрементировать счетчик.

Таблица 8: Деление чисел. Осведомительные сигналы (признаки)

Приведем функциональную схему операционного автомата, выполняющего деление двух целых чисел в дополнительном коде по алгоритму деления без восстановления остатков. См. рис. 4.

Приведем названия и назначения каждого из регистров. См. таблицу 9.

Идентификатор	Назначение
$RG_A$	Сдвиговый регистр. Хранит разряды делимого
$RG_B$	Хранит разряды делителя
$RG_{REM}$	Сдвиговый регистр. Хранит разряды частичного остатка
$RG_{RES}$	Сдвиговый регистр. Хранит разряды результата

Таблица 9: Регистры операционного автомата

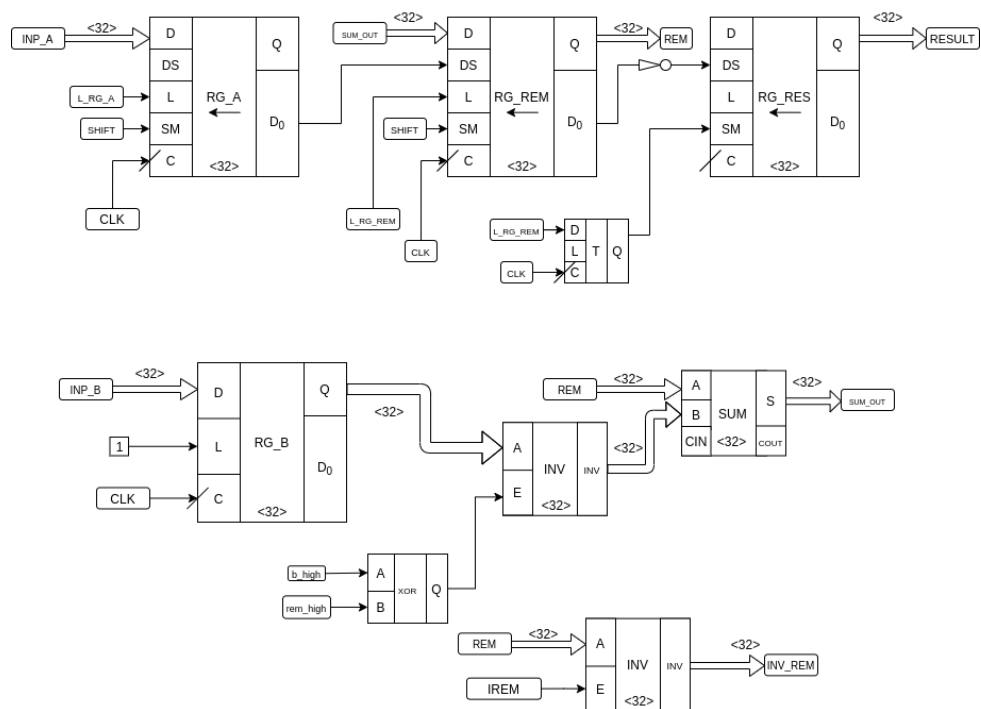


Рис. 4: Деление чисел. Операционный автомат

## 10.2 Сложение чисел в экспоненциальной форме

Приведем названия и назначения каждого из регистров, используемых в данном устройстве. См. таблицу 10.

Идентификатор	Назначение
<i>RG_Ma</i>	Универсальный сдвиговый регистр. Хранит разряды мантиссы A
<i>CT_Mb</i>	Счетчик. Хранит разряды мантиссы B
<i>CT_Pa</i>	Счетчик. Хранит разряды порядка числа A
<i>CT_Pb</i>	Счетчик. Хранит разряды порядка числа B
<i>CT_dP</i>	Счетчик. Хранит разряды разницы порядков чисел A и B
<i>REG_SUM</i>	Триггер. Хранит разряд сигнала переноса суммы мантисс чисел A и B

Таблица 10: Регистры операционного автомата

Укажем необходимые признаки, которые впоследствии будут вырабатываться управляющим автоматом в ходе выполнения второй операции. См. таблицу 11.

Приведем функциональную схему операционного автомата, выполняющего сложение двух чисел, представленных в экспоненциальном формате. См. рис. 10 в Приложении А.

Признак	Назначение
$S$	Хранит адрес следующей операции
$H$	Адресный вход мультиплексора
$R0$	Сигнализирует об окончании операции деления
$ER$	Сигнализирует об ошибке ввода – операнды не нормализованы
$OWF$	Сигнализирует об ошибке обработки – переполнение
$L\_Ma$	Загрузка в регистр $RG\_Ma$
$SHIFT\_Ma$	Правый сдвиг регистра $RG\_Ma$ если $SHIFT\_Ma\_Left = 0$ и левый, если $SHIFT\_Ma\_Left = 1$
$RST$	Асинхронный сброс всех элементов
$CNT\_Pa$	Счет. Декремент счетчика, если $L\_CT\_Pa == 1$
$CNT\_dP$	Счет. Декремент счетчика, если $L\_CT\_dP == 1$
$L\_CT\_Pa$	Загрузка счетчика $CT\_Pa$
$CHANGE$	Выбор источника загрузки в регистры мантисс и порядка чисел А и В
$e$	Управляющий сигнал для счетчика. Если $e = 1$ , следует выполнить загрузку, а если $e = 0$ – инкрементировать счетчик.

Таблица 11: Сложение чисел в экспоненциальной форме. Осведомительные сигналы (признаки)

## 11 Типовые примеры

Приведем пример вычисления частного от деления чисел  $(-13_{10} = 10011_2) \div 3_{10} = 00011_2$ . См. таблицу 12.

Частное	Остаток	Делимое	Операция
	11111	10011	
	11111	0011х	Сдвиг остатка
	00011		Сложение с делителем
1	00010		Результат сложения — положительный остаток
	00100	011хх	Сдвиг остатка
	11101		Вычитание делителя
1	00001		Результат вычитания — положительный остаток
	00010	11ххх	Сдвиг остатка
	11101		Вычитание делителя
0	11111		Результат вычитания — отрицательный остаток
	11111	1хххх	Сдвиг остатка
	00011		Сложение с делителем
1	00010		Результат вычитания — положительный остаток
	00101	ххххх	Сдвиг остатка
	11101		Вычитание делителя
1	00010		Результат вычитания — положительный остаток
	11111		Восстановленный отрицательный остаток

Таблица 12: Пример деления целых чисел в доп. коде

В результате вычислений получим частное  $(-5_{10}) = 11011_2$  и остаток  $2_{10} = 00010_2$ .

Приведем пример вычисления суммы двух 16-ти разрядных чисел, используя рассматриваемый алгоритм (см. таблицу 13)

	Ma	Pa	Mb	Pb	dP
	01010101000	00111	01011111111	00100	—
Находим разность порядков					00011
Сдвигаем меньшее число вправо, увеличивая его порядок	01010101000	00111	01011111	00111	00000
Суммируем мантиссы. Записываем результат в разряды первого операнда	01100000111	00111	01011111	00111	00000
Проверяем нормализованность результата	01100000111	00111	01011111	00111	00000
Ответ	01100000111	00111			

Таблица 13: Пример вычисления суммы двух чисел в экспоненциальном формате

## 12 Управляющий автомат

Управляющий автомат был построен по схеме с регулярной адресацией (последовательный вариант). Рассмотрим строение управляющего автомата. См рисунок 5.

 


Рис. 5: УА с регулярной адресацией

На вход УА подаются сигналы от операционного автомата соответствующие логическим блокам алгоритма. С выхода управляющего авто-



мата снимаются микроинструкции хранящиеся в ПЗУ (ROM) УА. Микроинструкции обеспечивают наличие необходимых управляющих сигналов на элементах операционного автомата в соответствии с выбранным блоком алгоритма. Также в ПЗУ содержится адресная часть позволяющая в следующем такте работы выбрать новый адрес управляющей памяти.

Мультиплексор обеспечивает выбор входного сигнала поступившего от ОА в соответствии с адресом хранящимся в ПЗУ. Элемент М2 позволяет инвертировать значения входного сигнала что обеспечивает подстройку УА под конкретные схемотехнические решения.

Счётчик при поступлении на вход W нуля производит загрузку адреса микроинструкции на вход S', а при поступлении единицы осуществляет инкрементацию адреса, хранящегося в счётчике.

В конкретной реализации на информационные входы мультиплексора подаются следующие сигналы: (см. таблицу 14)

Входной сигнал	Назначение
RI	Признак готовности ввода
COP	Код операции
B_IS_NULL	Второй операнд равен нулю
CT_IS_NULL	Первый операнд равен нулю
DIFF_SIGN	Знаки делителя и частного остатка различны
$A \geq 0$	Делимое неотрицательно
$B > 0$	Делитель положителен
REM_IS_NULL	Остаток равен нулю
op_normalize	Операнды нормализованы
Mb_IS_NULL	Мантисса второго операнда равна нулю
Ma_IS_NULL	Мантисса первого операнда равна нулю
$P_a < P_b$	Порядок первого операнда больше порядка второго операнда
CT_dP_IS_NULL	Счетчик разности порядков обнулен
$dP > 24$	Разность порядков превышает возможный диапазон
$ m_a + m_b  > 1$	Переполнение мантииссы
CT_Pa_IS_NULL	Порядок первого операнда равен нулю
CT_Pa_IS_MAX	Переполнение счетчика порядка первого операнда

Таблица 14: Управляющий автомат. Анализируемые сигналы

## 13 Заполнение памяти

Приведем таблицу переходов для управляющего автомата выполненного по схеме с регулярной адресацией. См. таблицу 15.

## 14 Заключение

В ходе данной курсовой работы был рассмотрен алгоритм деления двух целых чисел без восстановления остатка дополнительном коде и алгоритм нахождения суммы двух чисел, представленных в формате с одинарной точностью.

Рассмотренные алгоритмы изучены и реализованы на спроектированном вычислительном устройстве — синхронном конечном автомате, управляющий автомат которого выполнен по схеме с регулярной адресацией.

Освоенные в течение курса теоретические положения были применены на практике, что позволило использовать аппарат теории автоматов для решения реальных задач проектирования дискретных устройств с памятью.

В ходе выполнения курсовой работы были приобретены необходимые навыки и умения в проектировании операционных блоков вычислительных устройств.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Антик М.И. Теория автоматов в проектировании цифровых схем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2020.
2. Антик М.И., Синхронные цифровые автоматы [Электронный ресурс]: монография / М.И. Антик, А.М. Романов. — М.: МГТУ МИРЭА, 2014. — Электрон. опт. диск (ISO), НТБ МИРЭА А72
3. Антик М.И., Триггеры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 230100 и спец. 230101 "Вычислительные машины, системы, комплексы и сети"/ М.И. Антик, А.М. Романов. — М.: МГТУ МИРЭА, 2012. — Электрон. опт. диск (ISO), НТБ МИРЭА А72
4. Зайцев Е.И., Прикладная теория цифровых автоматов: учебное пособие / Е.И. Зайцев, В. В. Макаров. — М.: МИРЭА, 2018. — 112 с. — Библиогр.: с. 111 (7 назв.), НТБ МИРЭА 3-17
5. Горбатов В.А. Теория автоматов: учеб. для студентов вузов – М.: АСТ: Астрель. 2008. – 559 с.
6. Карпов Ю.Г. Теория автоматов /– СПб: Питер. 2003. – 208 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

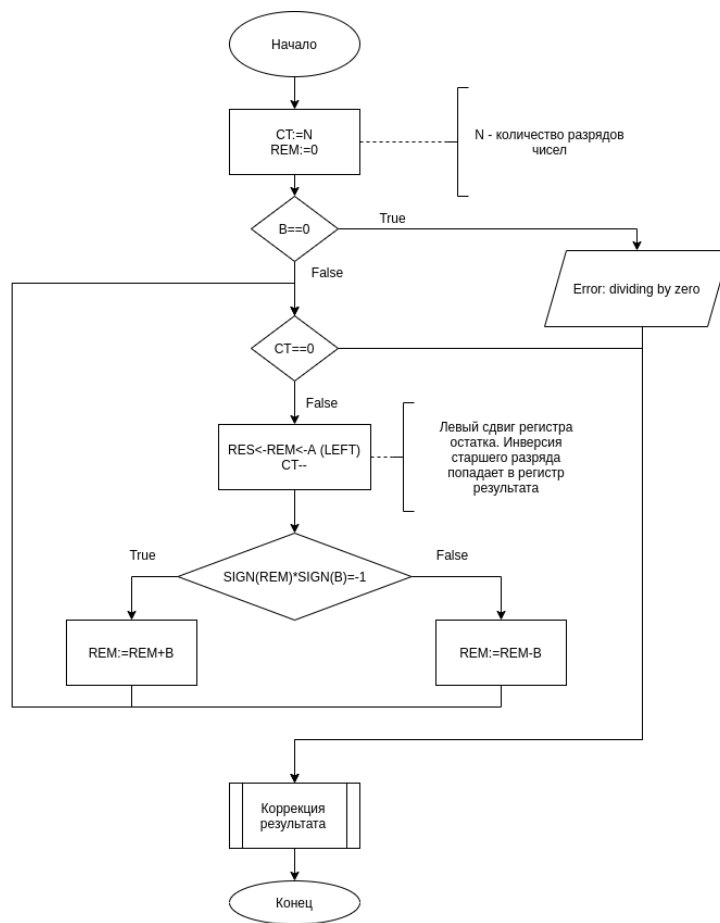


Рис. 6: Алгоритм деления чисел

 


Рис. 7: Алгоритм суммирования чисел в доп. коде

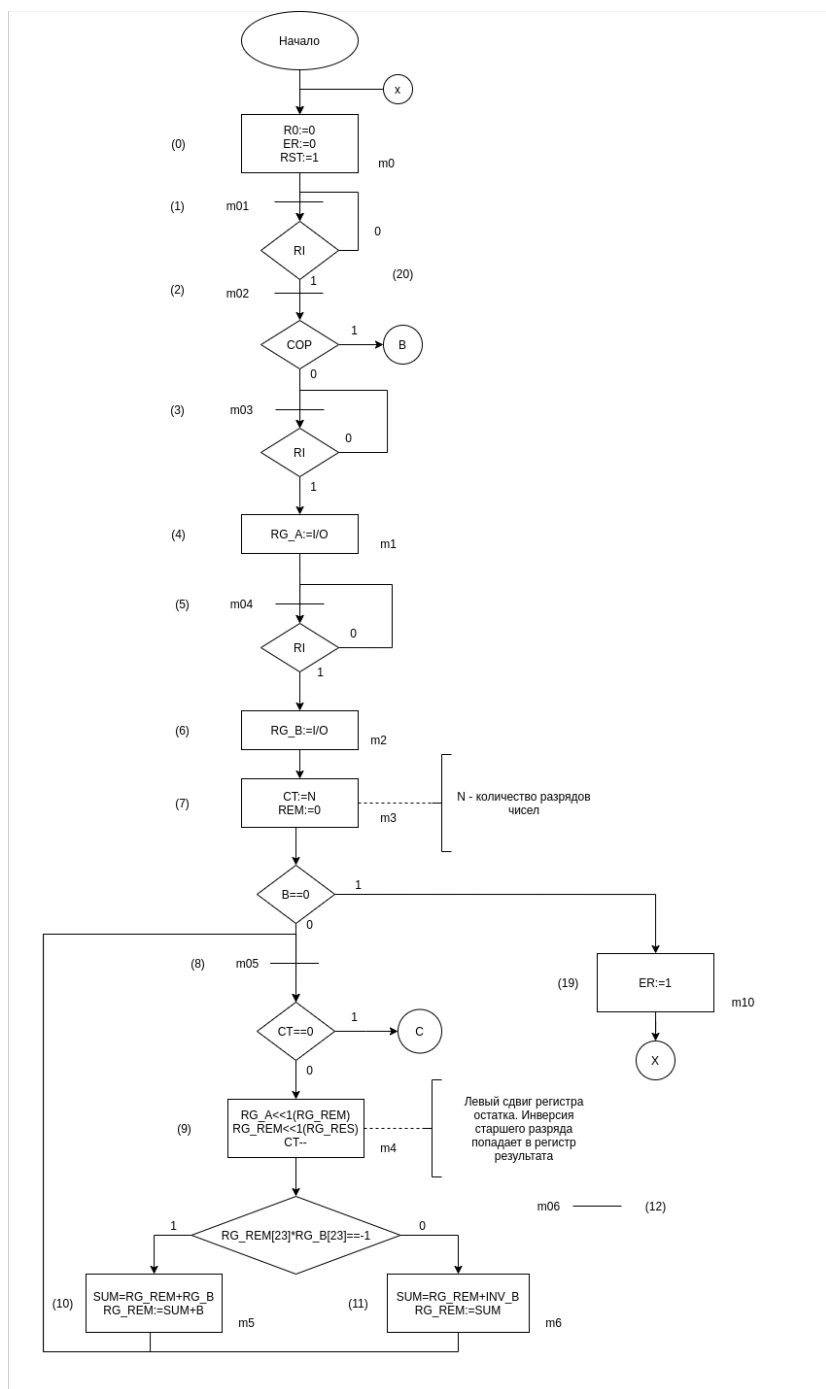


Рис. 8: Блок-схема работы автомата. Часть 1



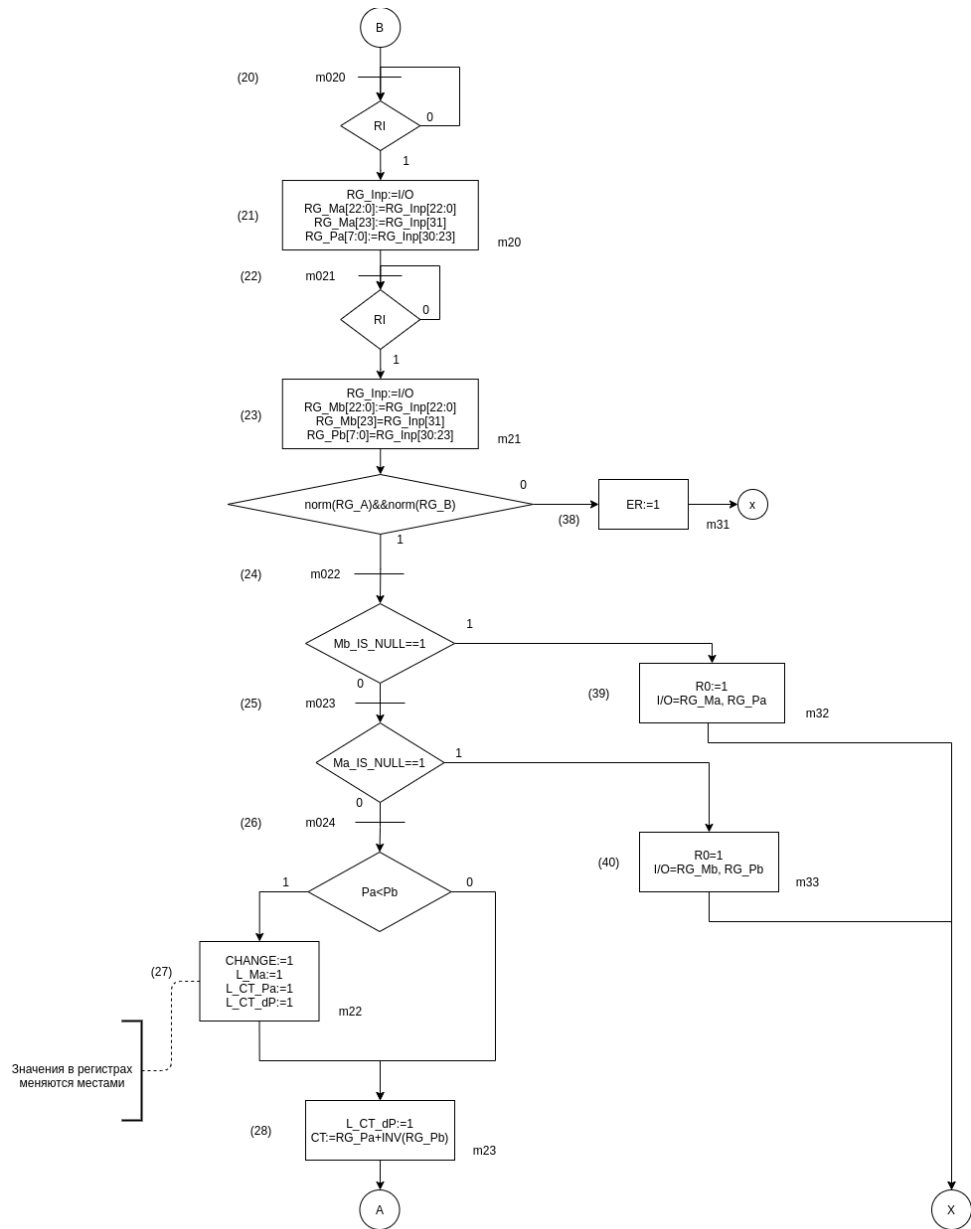


Рис. 11: Блок-схема работы автомата. Часть 3



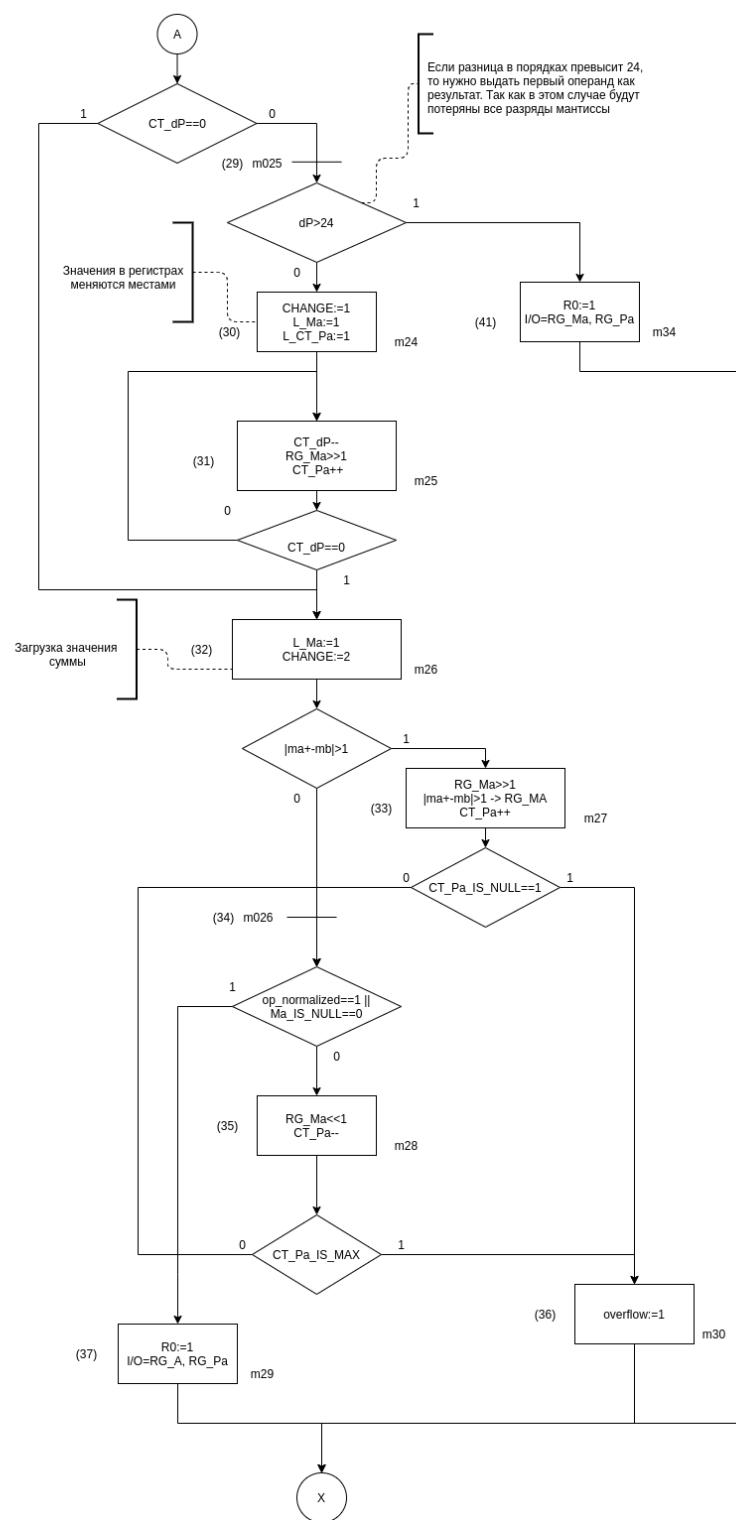


Рис. 12: Блок-схема работы автомата. Часть 4

A	N	S	H	e	R0	ER	RST	L_ma	SHFT_Ma	SHFT_Ma_L	L_CT_Pa	CNT_Pa	CHANGE	L_CT_dP	CNT_dP	OWF	L_RG_A	L_RG_B	L_REM	SHFT	CT	L_CT
0	m0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	m01	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	m02	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	m03	20	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	m1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	m04	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	m2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	m3	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	m05	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	m4	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	m5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11	m6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12	m06	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	m07	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	m7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15	m09	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	m8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17	m08	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	m9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
19	m10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	m020	20	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	m20	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	m021	22	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	m21	38	9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	m022	39	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	m023	40	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	m024	28	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	m22	28	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	m23	32	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
29	m025	41	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	m24	31	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	m25	31	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32	m26	34	15	1	0	0	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	m27	36	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
34	m026	37	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	m28	34	17	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
36	m30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
37	m29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	m31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	m32	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	m33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	m34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 15: Таблица заполнения памяти управляющего автомата