



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра Вычислительной техники

Отчет по лабораторной работе №2
по дисциплине
«Проектирование и разработка систем на базе ПЛИС»

Тема работы:
«Проектирование синтезируемой модели конечного автомата и
её верификация средствами САПР Xilinx ISE 14.x.»

Выполнили: студенты группы ИВБО-02-19

К. Ю. Денисов

Принял: ассистент

А. С. Боронников

Москва 2021

Содержание

1	Ход работы	3
1.1	Постановка задачи	3
1.2	Индивидуальный вариант 149	4
1.3	Структурная схема автомат	4
1.4	Кодировка состояний автомата в двоичной и шестнадцатиричной системах	5
1.5	Граф состояний	6
1.6	Создание проекта САПР Xilinx ISE	6
1.7	Тестирование и отладка средствами симулятора iSim	12
2	Вывод	14

1 Ход работы

1.1 Постановка задачи

Требуется описать конечный автомат, представляющий собой генератор фиксированной последовательности логических сигналов, в виде синтезируемой модели на языке Verilog HDL.

Автомат должен иметь интерфейс, представленный на рис 1.

 


Рис. 1: Интерфейс цифрового автомата

Автомат является синхронным цифровым узлом, срабатывающим по восходящим фронтам синхросигнала *CLK*. Исключение составляет асинхронный вход сброса *RST*, принудительно устанавливающий регистр автомата в исходное состояние (определяется вариантом). Автомат должен реагировать на входные воздействия согласно таблице 1.

RST	CLK	LOAD	CE	UP	Действие
1	X	X	X	X	Асинхронный сброс $SEQ \leq Func(4'h0)$
0	posedge	1	X	X	Загрузка $SEQ \leq Func(DAT_I)$
0	posedge	0	1	0	Обратная генерация $SEQ \leq Func(i-1)$
0	posedge	0	1	1	Прямая генерация $SEQ \leq Func(i+1)$
0	posedge	0		X	Хранение $SEQ \leq SEQ$

Таблица 1: Таблица функционирования автомата

Последовательность генерируемых сигналов определяется функцией $Func(i)$, где i — 4-разрядный двоичный индекс, представляющий собой номер элемента последовательности.

Инкремент индекса соответствует прямой генерации последовательности. Декремент индекса соответствует обратной генерации последовательности.

Последовательность для каждого варианта выполнения работы определяется из таблицы вариантов следующим образом: индекс i задан входными

комбинациями от F до 0 в верхней строке таблицы, а выходные комбинации $Func(i)$, формируемые на выходах $SEQ[3:0]$, заданы строкой таблицы, соответствующей выбранному варианту. Допускается использовать различные варианты кодировки состояний автомата. Автомат может иметь организацию согласно абстрактным моделям Мили или Мура.

1.2 Индивидуальный вариант 149

Требуется описать конечный автомат, представляющий собой генератор фиксированной последовательности логических сигналов, в виде синтезируемой модели на языке Verilog HDL согласно данной таблице истинности и вектор-функции (см. таблицу 2).

F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	4	4	8	3	0	7	2	2	D	7	C	5	2	A	C

Таблица 2: Вектор-функция

1.3 Структурная схема автомат

Построим структурную схему цифрового устройства. Используем делитель частоты для снижения частоты тактового генератора, фильтр дребезга для использования кнопок в качестве устройств ввода. См. рис. 2.

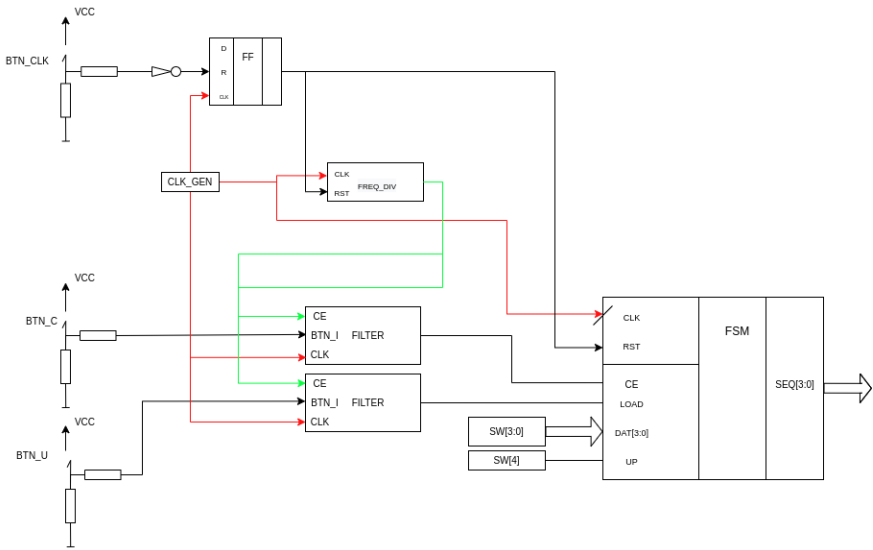


Рис. 2: Структурная схема устройства

1.4 Кодировка состояний автомата в двоичной и шестнадцатиричной системах

Опишем модуль `behaviour.v`, указав в нем состояния автомата, приведенные в шестнадцатеричной системе.

`/home/denilai/Documents/repos/latex/scripts/behaviour.v`

```
1  `timescale 1ns / 1ps
3  module beheviour(
4      input [3:0] X,
5      output reg [3:0] Y
6  );
7      always@(X)
8          case(X)
9              4'h0: Y<=4'hc;
10             4'h1: Y<=4'ha;
11             4'h2: Y<=4'h2;
12             4'h3: Y<=4'h5;
13             4'h4: Y<=4'hc;
14             4'h5: Y<=4'h7;
15             4'h6: Y<=4'hd;
16             4'h7: Y<=4'h2;
17             4'h8: Y<=4'h2;
18             4'h9: Y<=4'h7;
19             4'ha: Y<=4'h0;
20             4'hb: Y<=4'h3;
21             4'hc: Y<=4'h8;
22             4'hd: Y<=4'h4;
23             4'he: Y<=4'h4;
24             4'hf: Y<=4'h0;
25             default: Y<=4'h0;
26
27     endcase
28 endmodule
```

1.5 Граф состояний

Опишем граф перехода цифрового автомата согласно указанным режимам работы (переход в следующее или предыдущее состояние, загрузка состояния, хранение, сброс). См рис. 3.

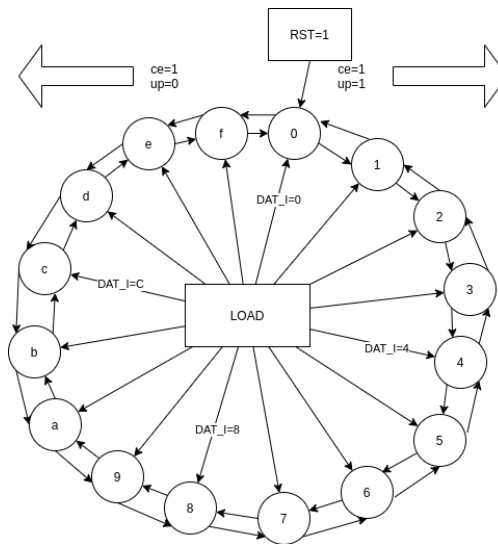


Рис. 3: Граф переходов

1.6 Создание проекта САПР Xilinx ISE

Приведем содержание verilog-модуля, описывающего цифровой автомат.

/home/denilai/Documents/repos/latex/scripts/fsm.v

```
'timescale 1ns / 1ps
2 //
module fsm(input      rst ,
4         input      clk ,
         input      ce ,
6         input      load ,
         input      up ,
8         input  [3:0] data ,

10         output [3:0] seq);

12 reg [3:0] state;

14 behaviour beh (.X(state),
                .Y(seq));

16 always @(posedge clk , posedge rst)
18 begin
```

```

    if (rst)
20       state <= 4'h0;
    else
22       begin
          if (load)
24             state <= data;
          if (ce && up)
26             state <= state + 4'h1;
          if (ce && !up)
28             state <= state - 4'h1;
          if (!ce && !load)
30             state <= state;
        end
32     end
endmodule

```

Приведем содержание verilog-модуля, описывающего делитель частоты.

/home/denilai/Documents/repos/latex/scripts/freq_div.v

```

1  `timescale 1ns / 1ps

3  // freq_div instantiation example: freq_div #(10000) (.....)
module freq_div(input      rst ,
5             input      clk ,

7             output reg  co);
    reg [16:0] counter;
9    parameter divisor = 17'd10000;

11   always @(posedge clk , posedge rst) begin
        if (rst)
13             begin
                  counter <= 0;
15                 co <= 0;
            end
17         else
            if (counter >= (divisor - 17'b1))
19             begin
                  counter <= 17'b0;
21                 co <= 1;
            end
23         else
            begin
25                 co <= 0;
                  counter <= counter + 17'b1;
27             end
        end
29   end
endmodule

```

Приведем содержание verilog-модуля, описывающего фильтр дребезга.

/home/denilai/Documents/repos/latex/scripts/m_btn_filter.v

```
1  `timescale 1ns / 1ps
module M_BTN_FILTER_V10(
3
4  input      CLK,
5  input      CE,
6  input      BTN_IN,
7  input      RST,
8
9  // output      BTN_OUT,
output reg  BTN_CEO
10 );
    parameter [3:0] CNTR_WIDTH = 4; // Internal Counter Width
11 // Internal signals declaration:
12
13 reg [CNTR_WIDTH - 1:0] FLTR_CNT;
reg BTN_D, BTN_S1, BTN_S2;
14
15 //-----// Main Counter:
16 always @ (posedge CLK, posedge RST)
17 if(RST)
18     FLTR_CNT <= {CNTR_WIDTH{1'b0}};
19 else
20     if(!(BTN_S1 ^ BTN_S2)) // if BTN_S1 = BTN_S2
21         FLTR_CNT <= {CNTR_WIDTH{1'b0}}; // Return to Zero
22     else if(CE) // else if Clock Enable
23         FLTR_CNT <= FLTR_CNT + 1; // Increment
24 //-----// Input Synchronizer:
25 always @ (posedge CLK, posedge RST)
26     if(RST)
27         begin
28             BTN_D <= 1'b0;
29             BTN_S1 <= 1'b0;
30         end
31     else
32         begin
33             BTN_D <= BTN_IN;
34             BTN_S1 <= BTN_D;
35         end
36 //-----// Output Register:
37 always @ (posedge CLK, posedge RST)
38     if(RST)
39         BTN_S2 <= 1'b0;
40     else if(&(FLTR_CNT) & CE)
41         BTN_S2 <= BTN_S1;
```



```

//-----// Output Front Detector Clock
Enable:
47 always @ (posedge CLK, posedge RST)
    if(RST)
49     BTN_CEO <= 1'b0;
    else
51     BTN_CEO <= &(FLTR_CNT) & CE & BTN_S1;
endmodule
53 //-----assign BTN_OUT = BTN_S2;
//-----

```

Приведем содержание verilog-модуля, описывающего тестовое окружение, описывающее входные воздействия для данной модели.

/home/denilai/Documents/repos/latex/scripts/test-fsm.v

```

'timescale 1ns / 1ps
2
module test_fsm;
4
    // Inputs
6     reg      rst;
    reg      clk;
8     reg      ce;
    reg      load;
10    reg      up;
    reg [3:0] data;
12
    // Outputs
14    wire [3:0] seq;

16    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    fsm uut (
18        .rst(rst),
        .clk(clk),
20        .ce(ce),
        .load(load),
22        .up(up),
        .data(data),
24        .seq(seq)
    );
26    always
        #5 clk=~clk;

28
    initial begin
30        // Initialize Inputs
        rst = 1;
32        clk = 0;
        ce = 0;

```

```

34     load = 0;
    up = 0;
36     data = 0;

38     // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

40
    // count forward

42
    rst=0;
44     ce=1;
    up=1;
46     #165;

48     // count bashward

50     rst=0;
    ce=1;
52     up=0;
    #180;

54
    // one state (store mode)

56
    rst=0;
58     ce=0;
    up=0;
60     #100;

62
    rst=0;
64     ce=0;
    up=0;
66     load=1;

68     // load mode
    data=4'h0;
70     #20;
    data=4'h1;
72     #20;
    data=4'h2;
74     #20;
    data=4'h3;
76     #20;
    data=4'h4;
78     #20;
    data=4'h5;
80     #20;
    data=4'h6;

```

```

82     #20;
      data=4'h7;
84     #20;
      data=4'h8;
86     #20;
      data=4'h9;
88     #20;
      data=4'ha;
90     #20;
      data=4'hb;
92     #20;
      data=4'hc;
94     #20;
      data=4'hd;
96     #20;
      data=4'he;
98     #20;
      data=4'hf;
100    // #20;

102    $stop;

104    // Add stimulus here

106    end
endmodule

```

Приведем содержание verilog-модуля верхнего уровня

/home/denilai/Documents/repos/latex/scripts/top2.v

```

'timescale 1ns / 1ps
2
module top(
4     input      clk ,
     input  [4:0] SW,
6     input      CPU_RESET,
     input      BTNC,
8     input      BTNU,
     output [3:0] LED
10    );

12
     reg          RST_I;
14     wire        RST;
     wire        CO;
16     wire        BTNC_CEO;
     wire        BTNU_CEO;
18

```

```

always @ (posedge clk , negedge CPU_RESET)
20   begin
        if (~CPU_RESET)
22         RST_I <= 1'b1;
        else
24         RST_I <= 1'b0;
        end
26   assign RST=RST_I;
   freq_div #(10000) FREQ_CO (
28     .rst (RST) ,
     .clk (clk) ,
30     .co  (CO)
   );
32
   M_BTN_FILTER_V10 b_f_u (
34     .CLK      (clk) ,
     .CE        (CO) ,
36     .BTN_IN   (BTNU) ,
     .RST       (RST_I) ,
38     .BTN_CEO  (BTNU_CEO)
   );
40
   M_BTN_FILTER_V10 b_f_c (
42     .CLK      (clk) ,
     .CE        (co) ,
44     .BTN_IN   (BTNC) ,
     .RST       (RST_I) ,
46     .BTN_CEO  (BTNC_CEO)
   );
48
50   fsm FSM1(
     .rst      (RST_I) ,
52     .clk      (clk) ,
     .ce       (BTNC_CEO) ,
54     .load     (BTNU_CEO) ,
     .up       (SW[4]) ,
56     .data     (SW[3:0]) ,
     .seq      (LED)
58   );
endmodule

```

1.7 Тестирование и отладка средствами симулятора iSim

После компоновки проекта, подключения модуля верхнего уровня, проведем верификацию спроектированных моделей с помощью симулятора iSim

из состава САПР Xilinx ISE Design Suite. Результаты тестирования можно видеть на рис. 4 и 5.

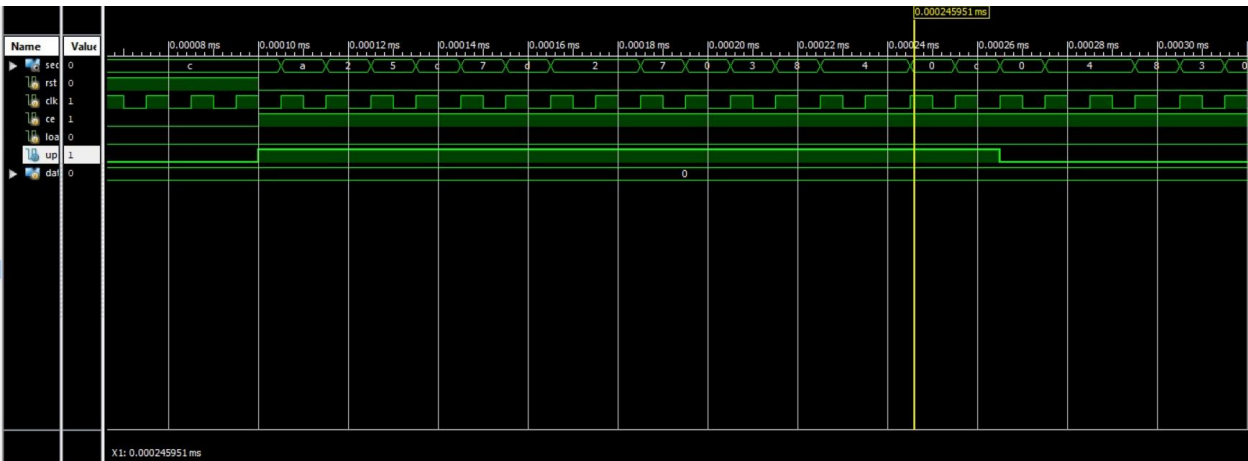


Рис. 4: Вывод iSim

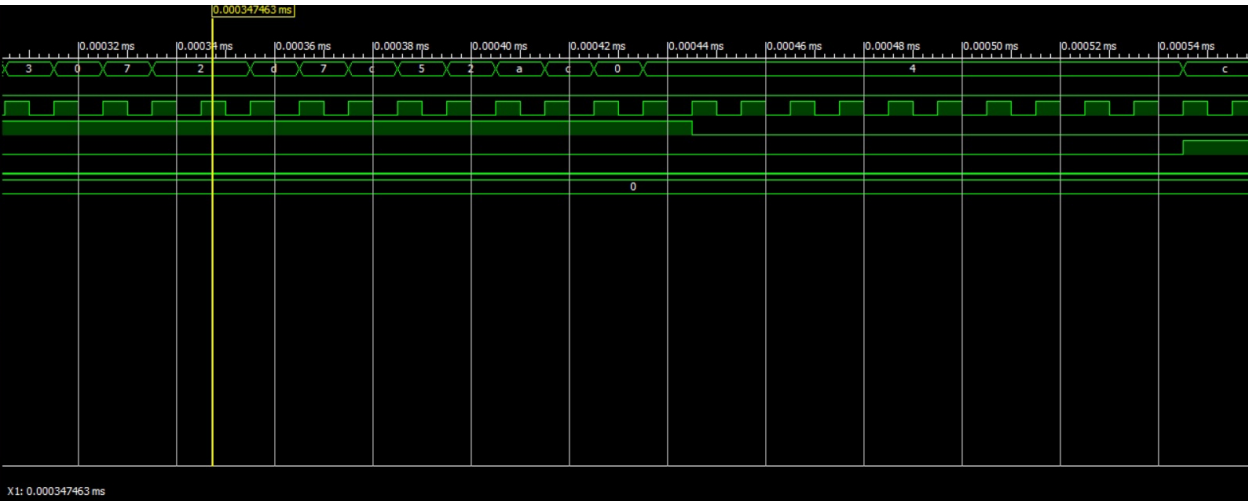


Рис. 5: Вывод iSim

Приведем структуру проекта. См. рис. 6.

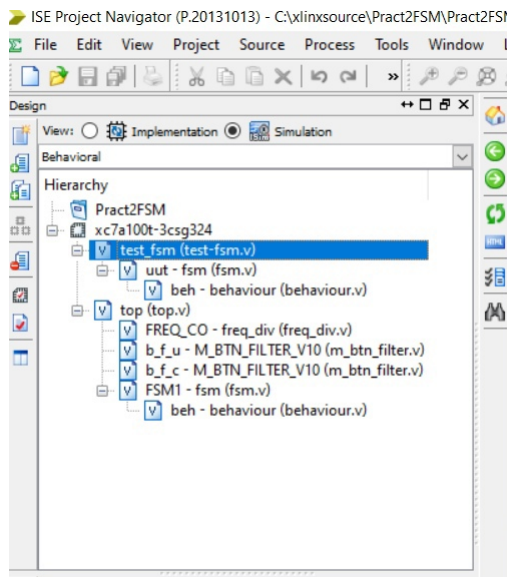


Рис. 6: Иерархия проекта

2 Вывод

В ходе данной практической работы нами были получены общие навыки работы с программным обеспечением Xilinx ISE Design Suite, изучены основы языка Verilog.

С помощью полученных знаний был спроектирован конечный автомат, представляющий собой генератор фиксированной последовательности логических сигналов, в виде синтезируемой модели.